
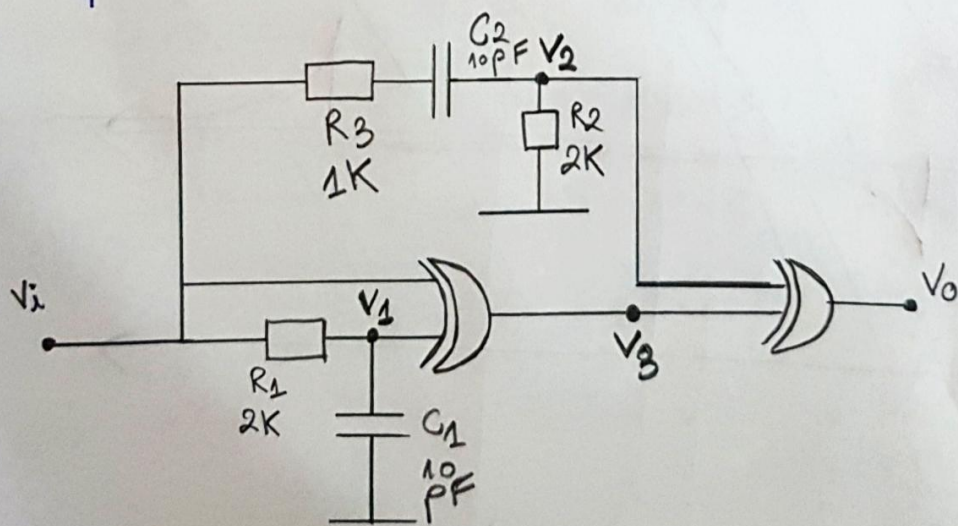


ELECTRONICĂ DIGITALĂ

TEMĂ

Grigore Lucian-Florin
324CD

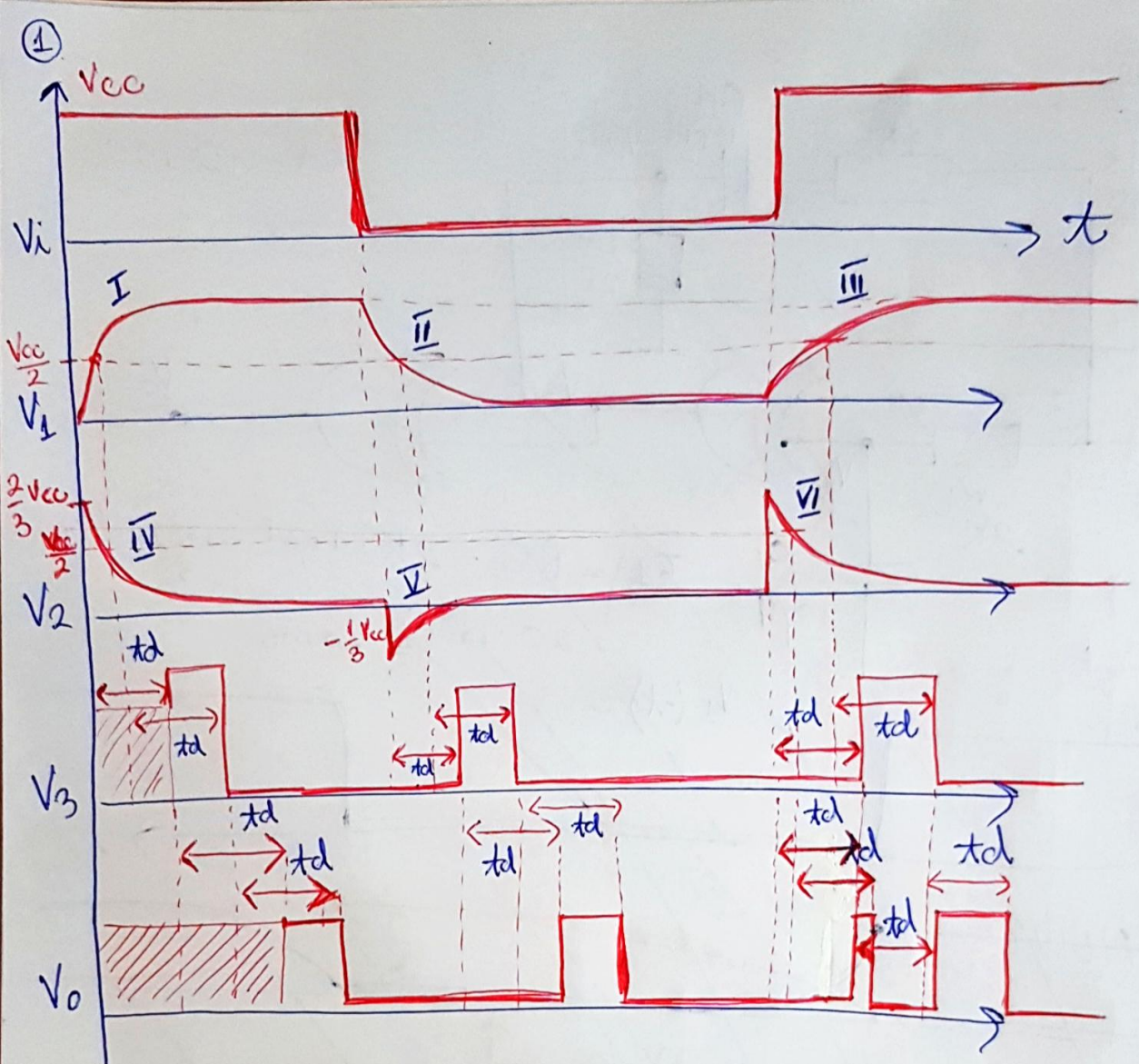

Pentru V_1 : $V_1(t) = V_1(0) \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} + V_1(\infty) \cdot (1 - e^{-t/\tau_1})$

unde $\tau_1 = R_1 \cdot C_1 = 10 \text{ pF} \cdot 2 \text{ k} = 10 \cdot 10^{-12} \cdot 2 \cdot 10^3 =$
 $= 20 \text{ ms}$ (const. de timp)

(I) $V_1(0) = 0 \text{ V}$; $V_1(\infty) = V_{cc} \Rightarrow$

$\Rightarrow V_1(t_1) = (1 - e^{-t_1/\tau_1}) \cdot V_{cc} = \frac{V_{cc}}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{1}{2} = e^{-t_1/\tau_1} / \ln \Rightarrow -\ln 2 = -t_1/\tau_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow t_1 = \tau_1 \cdot \ln 2 \cong 14 \text{ ms}$ (timpul de creștere de la 0 la $V_{cc}/2$)

(II) $V_1(0) = V_{cc}$; $V_1(\infty) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow V_1(t_2) = V_{cc} \cdot e^{-t_2/\tau_1} = V_{cc}/2 \Rightarrow$

$\Rightarrow e^{-t_2/\tau_1} = \frac{1}{2} \Rightarrow t_2 = \tau_1 \cdot \ln 2 \cong 14 \text{ ms}$ (timpul de descreștere de la V_{cc} la $V_{cc}/2$).

(III) $t_3 = t_1 = 14 \text{ ms}$ (Analog I)

Pentru V_2 : $V_2(t) = V_2(0) \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}} + V_2(\infty) \cdot (1 - e^{-t/\tau_2})$

unde $\tau_2 = \overset{(R_3 + R_2)}{R_2} \cdot C_2 = 3 \text{ k} \cdot 10 \text{ pF} = 30 \text{ ms}$ (ct. de timp)

(IV) $V_2(0) = \frac{2}{3} V_{cc}$; $V_2(\infty) = 0 \text{ V} \Rightarrow$

$\Rightarrow V_2(t_4) = V_{cc} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3} V_{cc} \cdot e^{-t_4/\tau_2}$


$\Rightarrow \frac{3}{4} = e^{-t_4/\tau_2} / \ln \Rightarrow \ln\left(\frac{3}{4}\right) = -t_4/\tau_2$


$$t_4 \cong 0,287 \cdot 30 \cong 8,63 \text{ ms (tiimpul de descreștere de la } \frac{2}{3}V_{cc} \text{ la } \frac{1}{2}V_{cc})$$

⒱. tiimpul de aici nu merită calculat deoarece nu este relevant pentru ieșirea circuitului. (nu influențează cu nimic).

$$\text{⒲. } t_6 = t_4 = 8,63^{\text{ms}} \text{ (Analog } \text{Ⓐ})$$

(2)

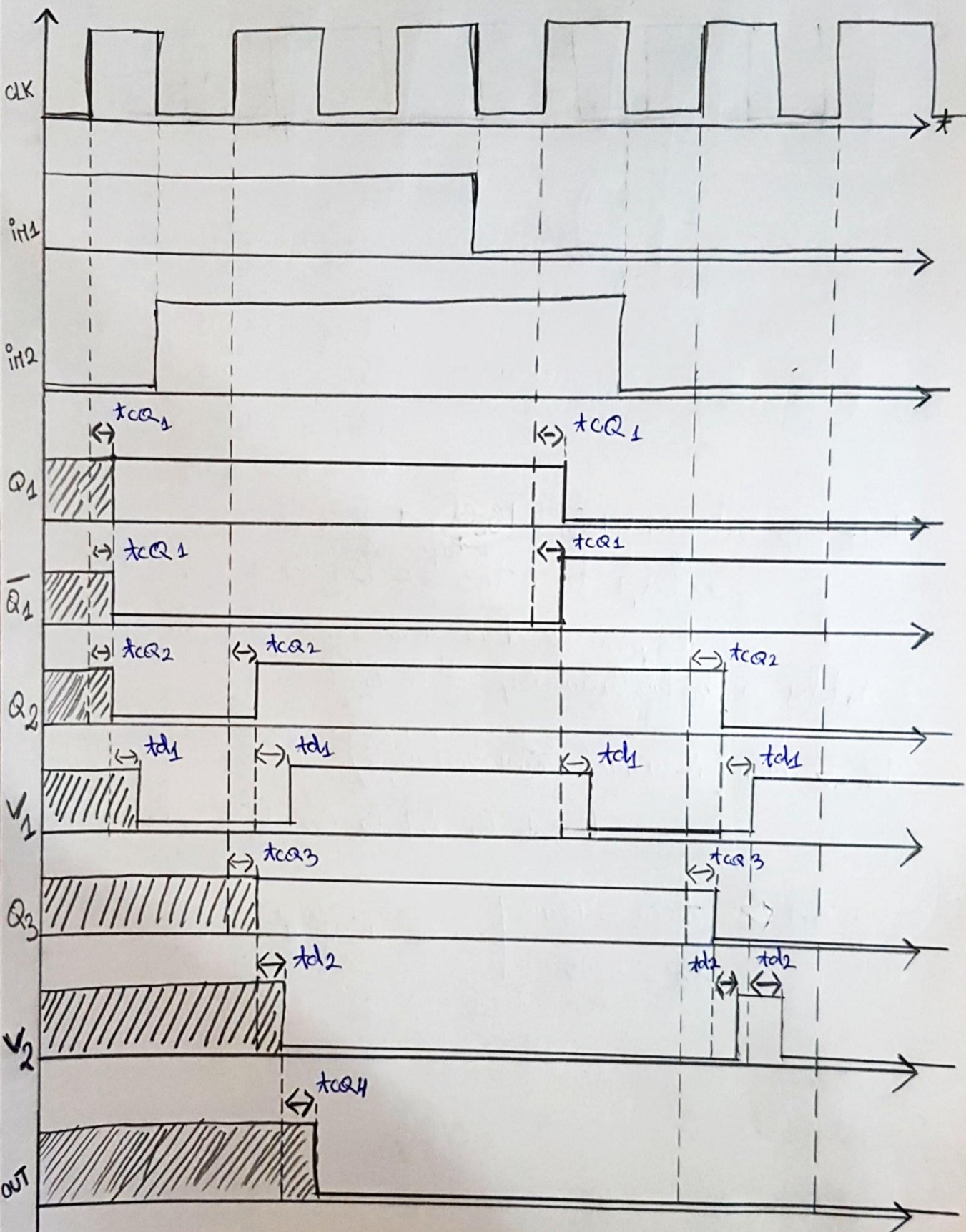

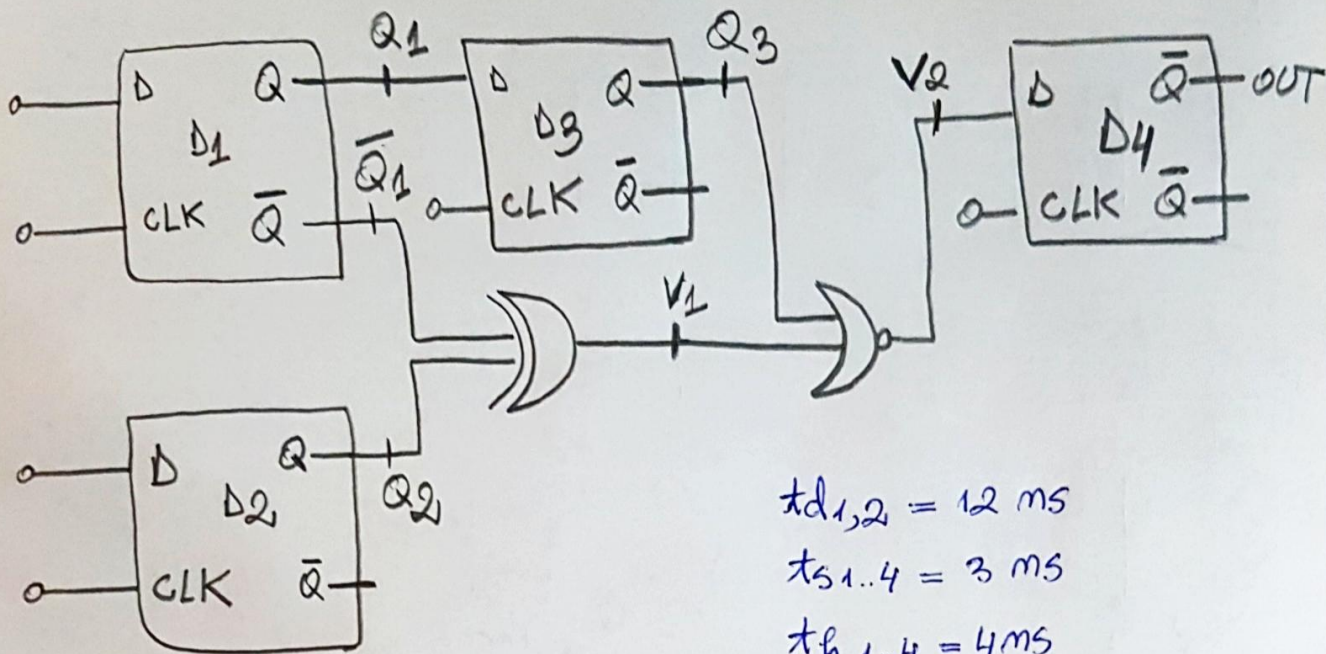

$$\tau_{d1,2} = 12 \text{ ns}$$

$$\tau_{s1..4} = 3 \text{ ns}$$

$$\tau_{h1..4} = 4 \text{ ns}$$

$$\tau_{cq1..4} = 16 \text{ ns}$$

$$T_{CLK \text{ MIN}} = T_{DRUM \text{ MAXIM}} + T_{\text{setup}} + T_{cq} =$$

$$= 2 \cdot \tau_d + \tau_s + \tau_{cq} = 2 \cdot 12 + 3 + 16 = 43 \text{ ns}$$

↳ prin cele două porți logice până la intrarea datelor a bistabilului D_4 , de la D_2

$$\tau_h < \min(\underbrace{\Delta \text{ timpuri întru bistabile}}_{\text{↳ de la } D_1 \text{ la } D_3 (Q_1 \rightarrow D_3)})$$

$$\Rightarrow \tau_h < \tau_{cq} = 16 \text{ ns} \quad \left| \begin{array}{l} \tau_h = 4 \text{ ns} \\ \Rightarrow \text{se verifică} \end{array} \right.$$