

**Started on** Tuesday, 31 March 2020, 12:00 PM

**State** Finished

**Completed on** Tuesday, 31 March 2020, 12:14 PM


**Time taken** 14 mins 55 secs

**Grade** 6.00 out of 10.00 (60%)

**Question 1**

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

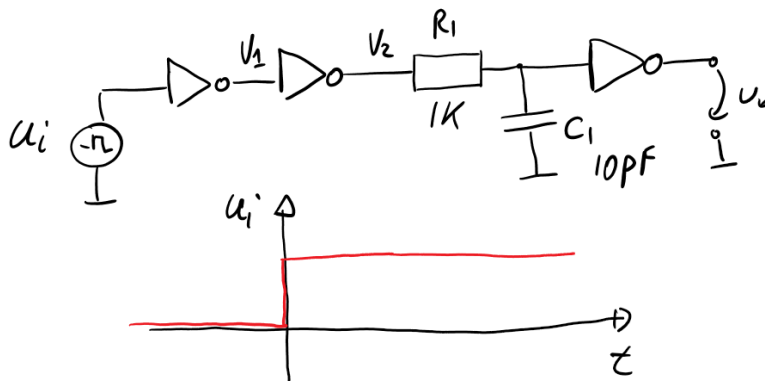

În schema data  $t_d$  pentru porțile din imagine este 6 ns.  $u_i$  comută de la 0 la  $V_{cc}$  la momentul  $t=0$ . La ce moment de timp apare primul front în nodul  $V_1$ ?

Select one:

- ☐ a. 0 ns
- ☐ b. -6.00 ns
- ☒ c. 6.00 ns
- ☐ d. 3.00 ns
- ☐ e. 12.00 ns

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is: 6.00 ns

**Question 2**

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

La ce moment de timp apare primul front la în nodul  $V_2$ .  $t_d=6$  ns. Răspundeți doar cu numărul. Implicit în nanosecunde

Answer: 12

The correct answer is: 12.00

Question **3**

Incorrect

Mark 0.00 out of  
4.00

La ce moment de timp apare primul front la  $U_0$ ?  $t_d=6$  ns. Raspundeti doar cu numarul (implicit in ns).

Answer:  :

The correct answer is: 25.00

◀ Curs & Notite

Jump to...

Test Curs ▶